

PROTOKOLL

zum Projekt

RFID



Gruppe / Klasse	Protokollführer	Unterschrift
4AHELS	Moritz Klein	
Übungs- / Abgabedatum	Protokollführer	Unterschrift
Sommersemester 2026 / 27.05.2026	Christoph Hackl	
Lehrer	Mitarbeiter	Unterschrift
TILLICH und CHRA		
Note	Mitarbeiter	Unterschrift

MESSOBJEKTE:

RFID-Lesegerät
RFID-Tag

VERWENDETE GERÄTE:

Voltcraft VC271 TRMS
Tektronix TBS 1052B
HAMEG LC-Meter 1880
EMG 18135 Power Supply
Hameg 10Mhz Function Generator HM8030-6
RSDS 1104CFL Digital Storage Oscilloscope

Inhaltsverzeichnis

1	Aufbau der NE555 Timerschaltung	3
1.1	Schaltung	3
1.2	Messvorgang	3
1.3	Messergebnis	3
1.4	Interpretation	4
2	Aufbau der Signalverzögerung und MOSFET-Endstufe	4
2.1	Schaltung	4
2.2	Messvorgang	4
2.3	Messergebnis	5
2.4	Interpretation	5
3	Aufbau des Übertragers	5
3.1	Schaltung und Berechnung	5
3.2	Messvorgang	5
3.3	Messergebnis	6
3.4	Interpretation	6
4	Aufbau des RFID-Tags	6
4.1	Schaltung	6
4.2	Messvorgang	6
4.3	Messergebnis	6
4.4	Interpretation	7
5	Modulation zwischen Lesegerät und Tag	7
5.1	Schaltung	7
5.2	Messvorgang	8
5.3	Messergebnis	8
5.4	Interpretation	10
6	ASK-Modulation vom Lesegerät zum Tag	10
6.1	Schaltung	10
6.2	Messvorgang	11
6.3	Messergebnis	11
6.4	Interpretation	13
7	Schaltungserweiterung mit ESP32	13
7.1	Erweiterung des Lesegeräts	13
7.2	Erweiterung des Tags	14
7.3	Signal- und Versorgungsschnittstellen	14
8	ESP32-Kommunikation und experimenteller Aufbau	15
8.1	Aufgabe der beiden ESP32	15
8.2	Geplante UART-Kommunikation	15
8.3	Vorversuch ohne vollständige RFID-Schaltung	15
8.4	Geplanter Ablauf	15
8.5	Hinweise zur Software	15

Einleitung: RFID

RFID (Radio-Frequency Identification) ermöglicht die kontaktlose Identifikation und Datenübertragung über elektromagnetische Felder. Ein RFID-System besteht aus einem Lesegerät (Reader) und einem Transponder (Tag). Das Lesegerät erzeugt über eine Spule ein HF-Feld, das den Tag mit Energie versorgt und die Kommunikation ermöglicht.

1 Aufbau der NE555 Timerschaltung

Ziel dieser Aufgabe ist es, mithilfe eines NE555-Timers ein Rechteckssignal für die weitere Schaltung zu erzeugen.

1.1 Schaltung

Die Schaltung Abb. 1 besteht aus einem NE555-Timer-Baustein, der auf $t_{ON} = t_{OFF}$ ausgelegt ist und dessen PWM-Frequenz über das Potentiometer R3 gesteuert werden kann.

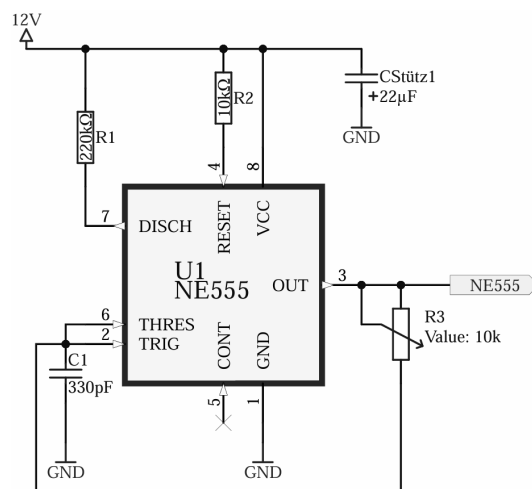


Abbildung 1: Schaltung des Rechteckgenerators

1.2 Messvorgang

Es wurde das Ausgangssignal U_{PWM} der Schaltung mithilfe des Oszilloskops gemessen und die Frequenz mit Hilfe des Potentiometers an die gewünschten 130 kHz angeglichen. Zusätzlich wurden die Zeiten t_{ON} und t_{OFF} mithilfe des Cursors gemessen.

1.3 Messergebnis

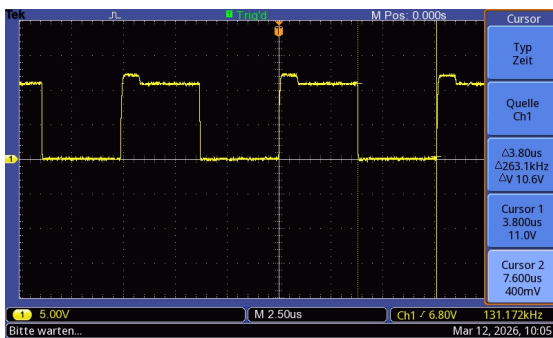


Abbildung 2: t_{OFF} -Messung von U_{PWM}

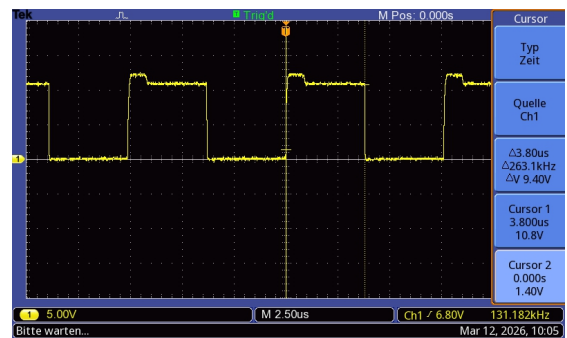


Abbildung 3: t_{ON} -Messung von U_{PWM}

1.4 Interpretation

In Abb. 2 und Abb. 3 ist zu erkennen, dass für U_{PWM} die gewünschte Frequenz von etwa 130 kHz erreicht wird und die Voraussetzung von $t_{ON} = t_{OFF}$ erfüllt ist.

2 Aufbau der Signalverzögerung und MOSFET-Endstufe

In dieser Übung wird die Schaltung um drei Blöcke ergänzt: Signalverzögerung, MOSFET-Treiberstufe und MOSFET-Gegentaktendstufe. Ziel ist es, das PWM-Signal mit definierter Totzeit aufzubereiten, die MOSFETs sicher und schnell anzusteuern und am Ausgang eine leistungsfähige Endstufe bereitzustellen.

2.1 Schaltung

Die Schaltung Abb. 4 besteht aus:

Signalverzögerung: Das PWM-Signal wird durch NAND-Gatter in Kombination mit RC-Gliedern verzögert. Die Zeitkonstante ergibt sich aus $\tau = R \cdot C$ und beträgt mit $R = 6,8 k\Omega$ und $C = 39 pF$:

$$\tau = 6,8 k\Omega \cdot 39 pF \approx 2,65 \cdot 10^{-7} s \approx 265 ns$$

Damit wird eine Totzeit erzeugt, die ein gleichzeitiges Durchschalten der MOSFETs verhindert.

MOSFET-Treiber: Die verzögerten Signale werden durch mehrere CMOS-Inverter verstärkt. Diese dienen als Treiberstufe, um die MOSFETs mit ausreichend Strom anzusteuern und schnelles Schalten zu ermöglichen.

MOSFET-Gegentakt-Endstufe: Die verstärkten Signale steuern die Endstufe, die aus Q1 und Q2 besteht. Dadurch entsteht ein leistungsfähiges PWM-Signal am Ausgang.

Der Übertrager am Ausgang ist schon in der Schaltung inkludiert, wird aber erst in Kapitel 3 beschrieben.

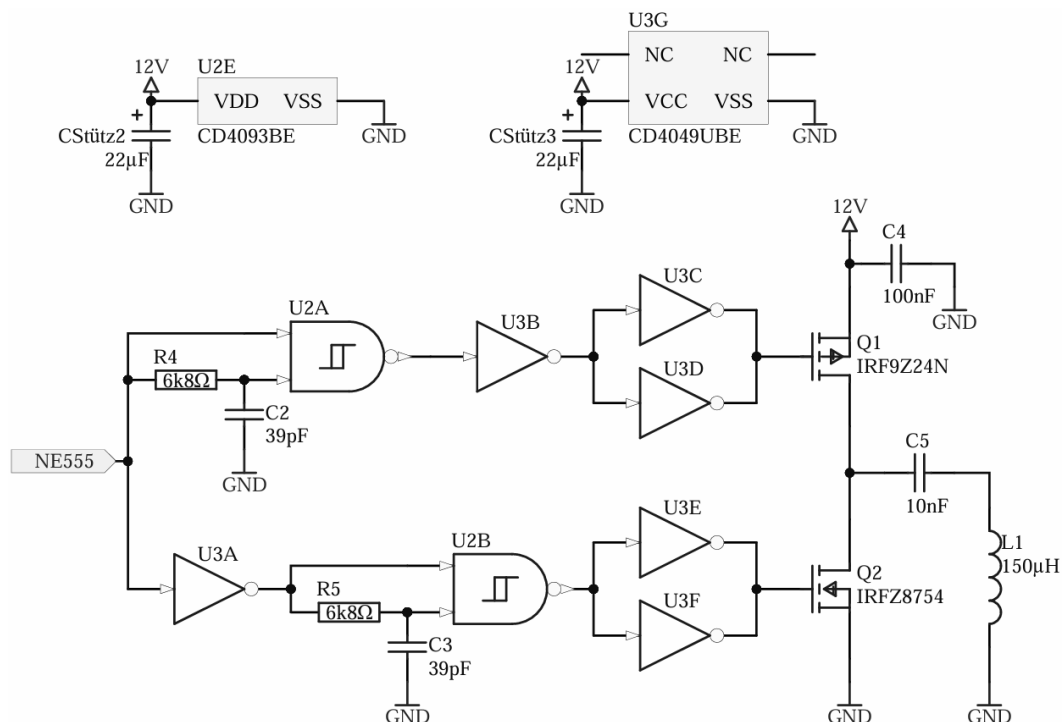


Abbildung 4: Schaltung der Signalverzögerung, MOSFET-Treiber und MOSFET-Endstufe

2.2 Messvorgang

Zunächst wird die Schaltung bis einschließlich der Treiberstufe aufgebaut, um die Signalverzögerung zu verifizieren. Gemessen wird mit dem Oszilloskop an den Ausgängen der beiden MOSFET-Treiber.

2.3 Messergebnis

In Abb. 5, auf CH1 ist der P-Channel, auf CH2 der N-Channel zu sehen. Der P-Channel sperrt etwa 280 ns vor dem Leiten des N-Channels.

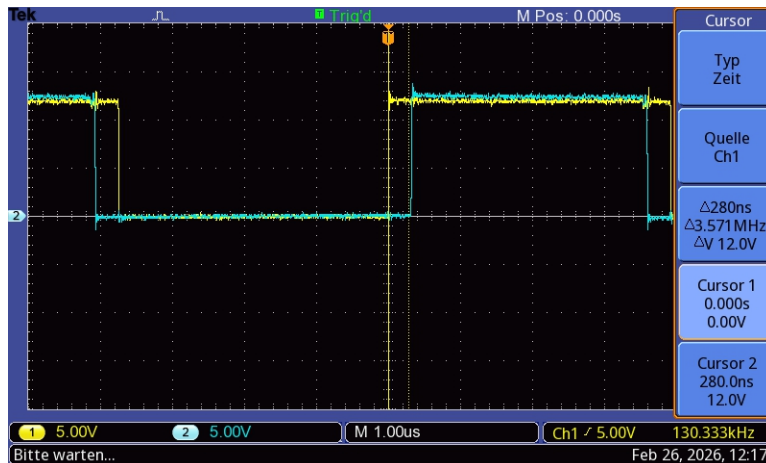


Abbildung 5: Messung am Ausgang der Signalaufbereitung

2.4 Interpretation

Die berechnete Totzeit von ca. 265 ns liegt sehr nahe am gemessenen Versatz von etwa 280 ns . Damit passt die RC-Dimensionierung zur gewünschten Signalverzögerung und verhindert zuverlässig Überschneidungen beim Schalten der MOSFETs.

3 Aufbau des Übertragers

In dieser Aufgabe wird die bestehende Schaltung um einen gleichspannungssperrenden Ausgangskondensator und den Übertrager erweitert. Der Kondensator blockiert den Gleichspannungsanteil der MOSFET-Endstufe, sodass am Übertrager nur der Wechselspannungsanteil anliegt. Der Übertrager wird als Rahmenspule ausgeführt und auf eine Zielinduktivität von $150\text{ }\mu\text{H}$ ausgelegt.

3.1 Schaltung und Berechnung

Die Auslegung erfolgt mit der Näherungsformel für eine Rahmenspule:

$$L = N^2 \cdot d \cdot 10^{-6}$$

Nach der Windungszahl N umgestellt ergibt sich:

$$N = \sqrt{\frac{L}{d \cdot 10^{-6}}}$$

Mit $L = 150\text{ }\mu\text{H}$ und $d = 6,5\text{ cm}$ folgt:

$$N = \sqrt{\frac{150\text{ }\mu\text{H}}{0,065\text{ m} \cdot 10^{-6}}} \approx 48\text{ Windungen}$$

Anschließend wird die Schaltung gemäß Abb. 4 aus Kapitel 2 aufgebaut.

3.2 Messvorgang

Der Übertrager wird zunächst mit rund 48 Windungen gewickelt. Die Sekundärspule wird dabei in gleicher Weise ausgeführt. Danach wird die resultierende Induktivität mit einem LCR-Meter gemessen und mit dem Sollwert verglichen.

3.3 Messergebnis

Bei der ersten Messung mit etwa 48 Windungen wurde eine Induktivität von rund $280\,\mu H$ ermittelt. Nach einer Reduktion auf ca. 36 Windungen lag die gemessene Induktivität bei etwa $147\,\mu H$.

3.4 Interpretation

Die theoretische Auslegung liefert zwar etwa 48 Windungen, in der praktischen Umsetzung führte dieser Wert jedoch zu einer deutlich zu hohen Induktivität. Durch die Anpassung auf rund 36 Windungen konnte mit ca. $147\,\mu H$ ein Wert nahe der geforderten $150\,\mu H$ erreicht werden. Der Serienkondensator erfüllt dabei seine Aufgabe, indem er den Gleichspannungsanteil sperrt und den Übertrager ausschließlich mit Wechselspannung speist.

4 Aufbau des RFID-Tags

In dieser Aufgabe wird der passive RFID-Tag aufgebaut. Das Lesegerät versorgt den Tag über das magnetische Wechselfeld mit Energie.

4.1 Schaltung

Der Tag in Abb. 6 wird als Resonanzkreis aus Spule und parallel geschaltetem Kondensator ausgeführt. Die Resonanzfrequenz wird so gewählt, dass sie zur Anregungsfrequenz des Lesegeräts passt.

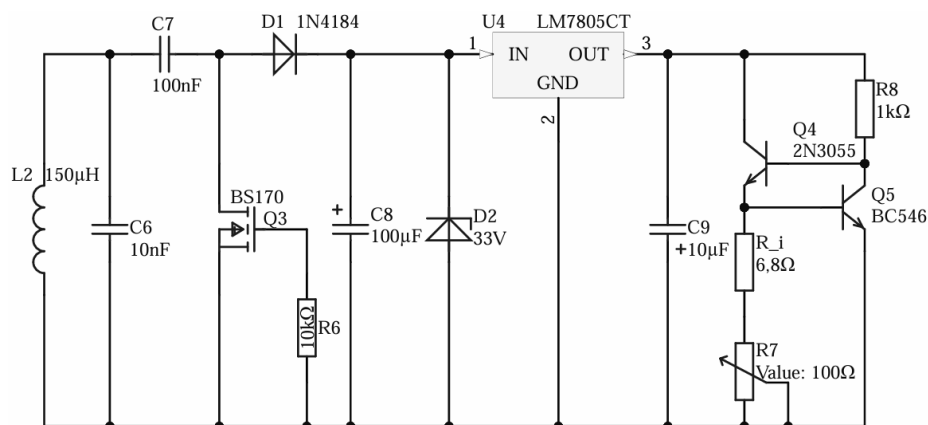


Abbildung 6: Schaltung des RFID-Tags

4.2 Messvorgang

Zu Beginn wird auf der Primärseite die Resonanzfrequenz des Lesegeräts abgeglichen, um die höchstmögliche Energieübertragung auf den Tag zu erreichen. Dazu wird die Frequenz des Anregungssignals so lange verändert, bis am Ausgang des Tags die maximale Gleichspannung gemessen wird.

Anschließend werden am Tag die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom gemessen. Die Kopplung zwischen Reader und Tag bleibt dabei unverändert, damit nur der Einfluss der Last untersucht wird. Die Last am Ausgang wird über das Potentiometer schrittweise erhöht. Mit sinkendem Lastwiderstand steigt der Ausgangsstrom des Tags an. Für jeden Einstellpunkt werden die Ausgangsspannung hinter dem 5V-Wandler sowie der zugehörige Ausgangsstrom aufgenommen.

Wird die Last weiter erhöht, erreicht der 5V-Wandler seine Belastungsgrenze. Ab diesem Punkt kann die Ausgangsspannung nicht mehr konstant auf $5\,V$ gehalten werden und bricht deutlich ein. Dieser Bereich markiert den maximal nutzbaren Ausgangsstrom des Tags.

4.3 Messergebnis

Die Messung zeigt, dass der 5V-Wandler die Ausgangsspannung bis zu einem Strom von etwa $71\,mA$ stabil bei $5\,V$ halten kann. Bei einer weiteren Erhöhung des Laststroms fällt die Ausgangsspannung jedoch ab. Ab

ungefähr 72 mA beginnt der Spannungsregler einzubrechen, bei 79 mA liegen nur noch etwa $1,8\text{ V}$ an.

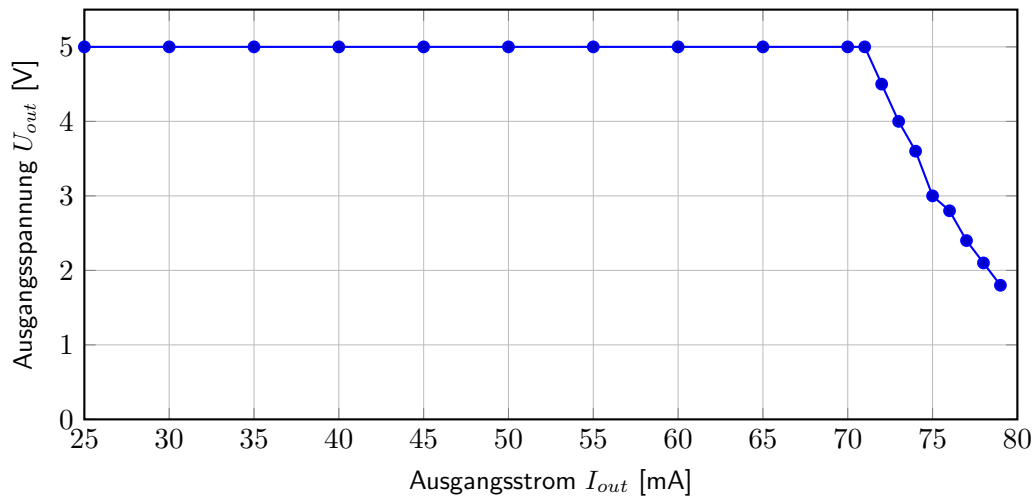


Abbildung 7: Kennlinie des 5V-Wandlers am Ausgang des Tags

4.4 Interpretation

Die Kennlinie in Abb. 7 zeigt das typische Verhalten eines belasteten, kontaktlos versorgten Systems. Bis etwa 71 mA steht am Ausgang eine stabile Versorgung von 5 V zur Verfügung. Wird die Last darüber hinaus erhöht, reicht die übertragene Leistung nicht mehr aus und die Ausgangsspannung bricht ein. Damit ist der maximale sinnvoll nutzbare Arbeitspunkt des Tags erreicht.

Die Schaltung in Abb. 6 zeigt den typischen Aufbau eines passiven Tags: Links bildet L2 mit C5 den Resonanzkreis zur Energieaufnahme, über D1 und C7 wird die Gleichspannung gepuffert, D2 schützt vor Überspannung. Der 5V-Regler stellt eine stabile Versorgung bereit. Q3 ermöglicht die Lastmodulation, indem er den Resonanzkreis gezielt belastet. Die Stufe aus Q4/Q5 mit R6 und R_i sorgt für eine definierte Last bzw. Schaltstrecke. Die beobachtete Modulation bestätigt die induktive Kopplung zwischen Reader und Tag; Abstand und Ausrichtung beeinflussen die Kopplung und damit die Modulationstiefe.

5 Modulation zwischen Lesegerät und Tag

In dieser Aufgabe wird die Kommunikation zwischen Lesegerät und RFID-Tag betrachtet. Ziel ist es, die Lastmodulation des Tags sichtbar zu machen und das daraus entstehende demodulierte Signal am Ausgang des Lesegeräts zu untersuchen.

5.1 Schaltung

Die Gesamtschaltung besteht aus dem Lesegerät in Abb. 8 und der Modulationsstufe des Tags in Abb. 9. Das Lesegerät erzeugt über den Übertrager das magnetische Wechselfeld und wertet über den Hüllkurvendetektor die durch den Tag verursachten Feldänderungen aus.

Am Tag wird dazu ein Rechtecksignal angelegt, das den Lasttransistor periodisch ein- und ausschaltet. Dadurch ändert sich die Belastung des Resonanzkreises. Diese Laständerung wirkt sich über die magnetische Kopplung auf das Feld des Lesegeräts aus und kann dort nach dem Hüllkurvendetektor als niederfrequentes Signal gemessen werden.

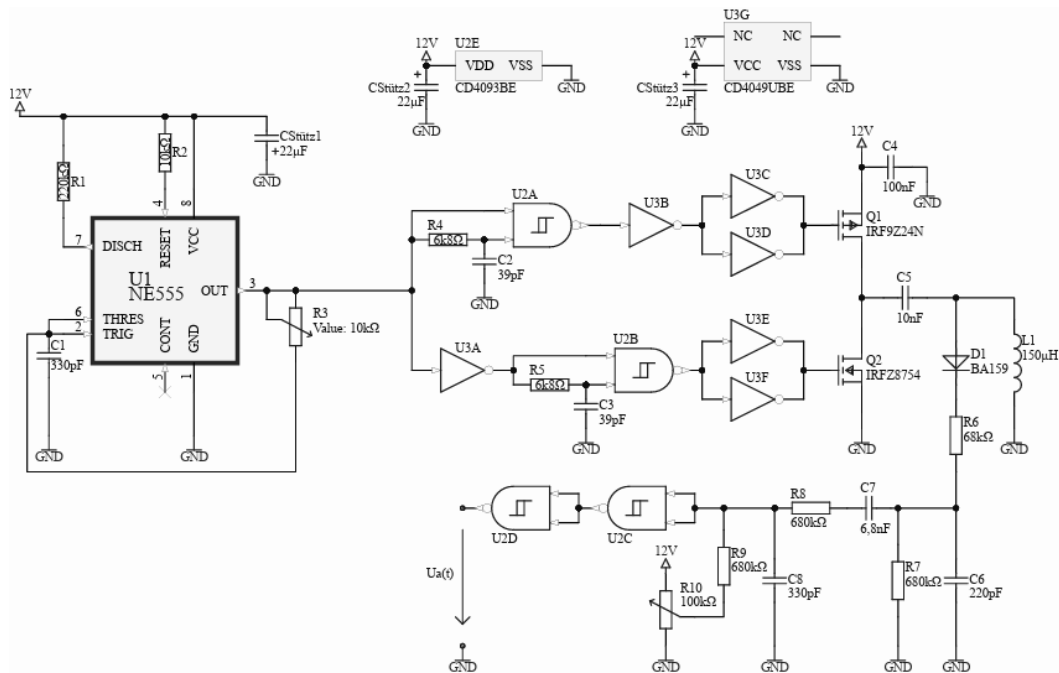


Abbildung 8: Schaltung des Lesegeräts zur Demodulation

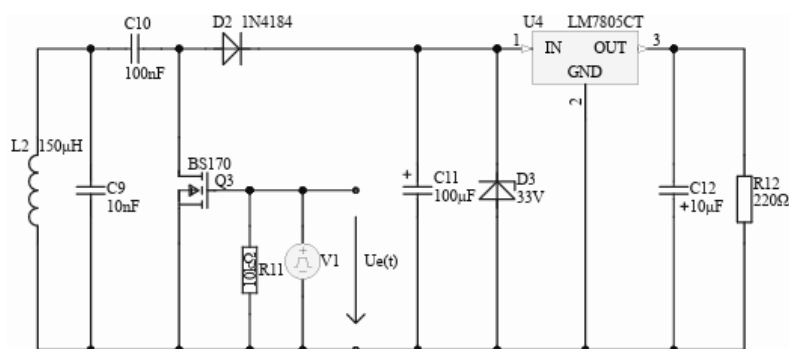


Abbildung 9: Schaltung der Modulation am RFID-Tag

5.2 Messvorgang

Am Tag wird ein Rechtecksignal angelegt, das die Lastmodulation ansteuert. Als Anregung wird ein TTL-Pulsgenerator mit einer Spannung von 5 V und einer Frequenz von 500 Hz verwendet. Gemessen wird danach am Lesegerät hinter dem Hüllkurvendetektor beziehungsweise Hüllkurvendemodulator mit dem Oszilloskop. Dabei wird geprüft, ob das am Tag angelegte Rechtecksignal im demodulierten Verlauf am Lesegerät wieder erkennbar ist. Die Messung soll zeigen, dass die vom Tag verursachte Laständerung erfolgreich über die induktive Kopplung zum Lesegerät übertragen wird.

5.3 Messergebnis

In Abb. 10 ist das Signal auf der Primärseite des Lesegeräts zu sehen. Die hochfrequente Anregung bleibt erhalten, gleichzeitig ist jedoch eine durch die Lastmodulation hervorgerufene Änderung der Signalamplitude erkennbar.

In Abb. 11 ist das Verhalten auf der Sekundärseite dargestellt. Auch dort zeigt sich, dass die Belastungsänderung des Tags auf das gekoppelte System übertragen wird.

Besonders deutlich wird die Modulation in Abb. 12. Dort ist zu erkennen, dass das am Tag angelegte Rechtecksignal $U_e(t)$ nach der Demodulation als Ausgangssignal $U_a(t)$ am Lesegerät wieder erscheint. Der Verlauf des Ausgangssignals folgt dem angelegten Rechtecksignal und bestätigt damit die erfolgreiche Signalübertragung vom Tag zum Lesegerät.

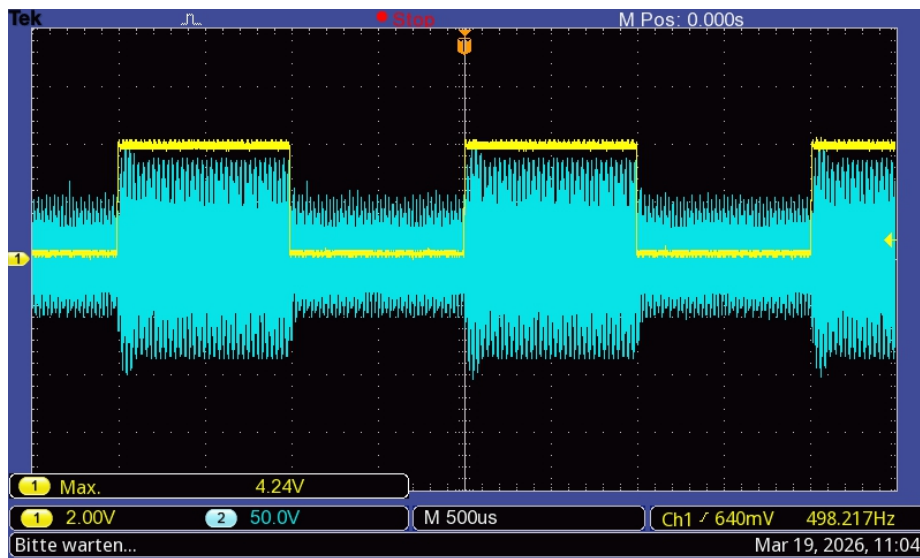


Abbildung 10: Messung der Modulation auf der Primärseite

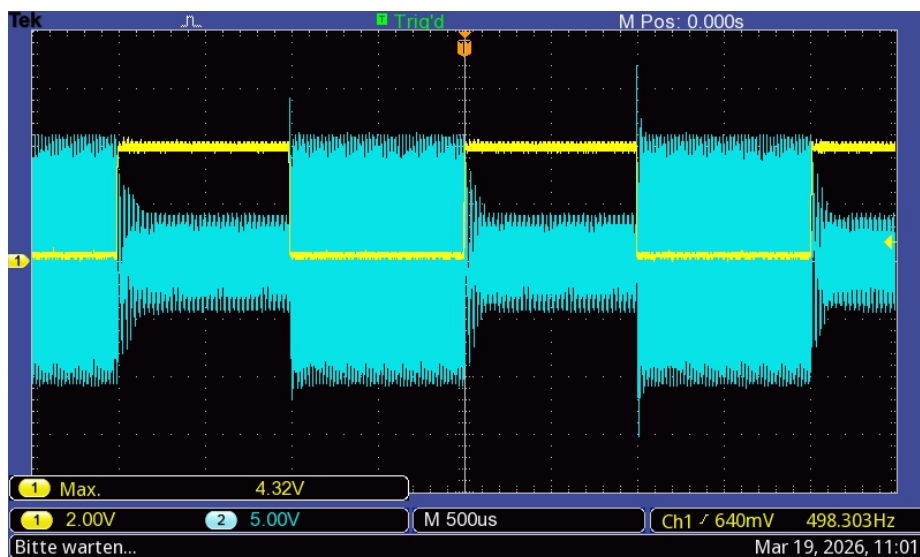


Abbildung 11: Messung der Modulation auf der Sekundärseite

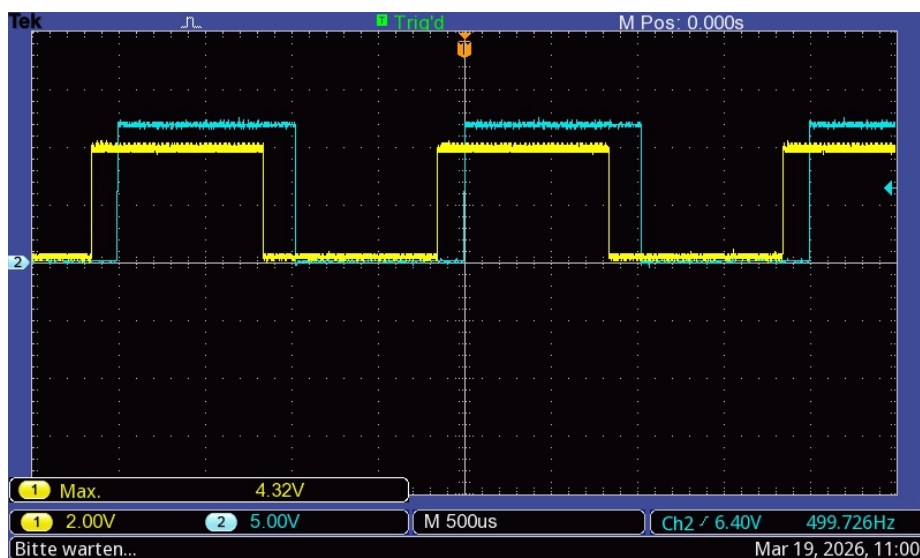


Abbildung 12: Vergleich von Eingangs- und Ausgangssignal der Modulation

5.4 Interpretation

Die Messung bestätigt das Funktionsprinzip der RFID-Kommunikation vom Tag zum Lesegerät. Der Tag sendet kein eigenes HF-Signal aus, sondern verändert durch Lastmodulation die Feldbelastung des Lesegeräts. Durch die Auswertung nach dem Hüllkurvendetektor kann diese Änderung sichtbar gemacht werden. Wird am Tag ein Rechtecksignal angelegt, so ist nach dem Hüllkurvendetektor am Lesegerät ein entsprechender Signalverlauf messbar.

6 ASK-Modulation vom Lesegerät zum Tag

In dieser Aufgabe wird die Signalübertragung vom Lesegerät zum RFID-Tag untersucht. Ziel ist es, die Amplitudenumtastung (ASK) des Trägersignals sichtbar zu machen und zu zeigen, dass das modulierte HF-Signal am Tag wieder als niederfrequentes Nutzsignal gewonnen werden kann.

6.1 Schaltung

Die Gesamtschaltung besteht aus der Sendestufe des Lesegeräts in Abb. 13 und der Empfangsstufe des Tags in Abb. 14. Das Lesegerät erzeugt das magnetische Wechselfeld und schaltet dessen Amplitude mit einem Rechtecksignal periodisch ein und aus. Dadurch entsteht ein amplitudenmoduliertes Trägersignal. Am Tag wird dieses Signal über den Resonanzkreis aufgenommen. Hinter der Gleichrichtung beziehungsweise Hüllkurvenbildung kann das niederfrequente Modulationssignal wieder beobachtet werden. Damit wird gezeigt, dass Informationen nicht nur vom Tag zum Lesegerät, sondern auch in Gegenrichtung übertragen werden können.

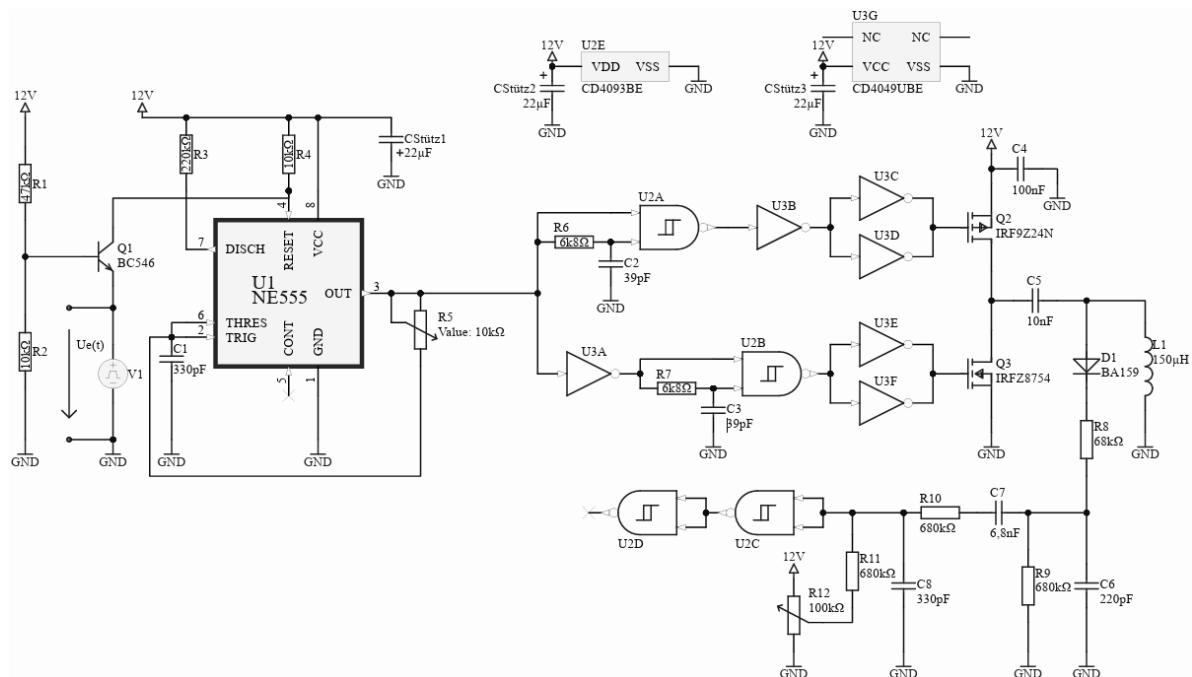


Abbildung 13: Schaltung des Lesegeräts zur ASK-Modulation

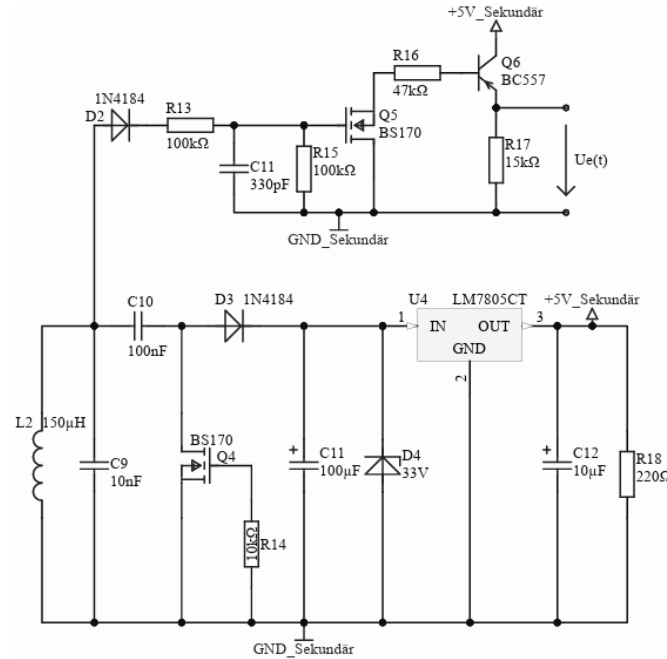


Abbildung 14: Schaltung des Tags zum Empfang der ASK-Modulation

6.2 Messvorgang

Als Träger der Modulation wird das Ausgangssignal des NE555 verwendet, welches periodisch über einen Funktionsgenerator geschaltet wird (ON-OFF-Keying). Dieses Rechtecksignal schaltet die Sendestufe des Lesegeräts periodisch ein und aus. Für die Messung werden nacheinander das Steuersignal des NE555, das modulierte Signal auf der Primärseite des Lesegeräts, das eingekoppelte Signal am Tag sowie das demodulierte Ausgangssignal des Tags mit dem Oszilloskop aufgenommen.

Dabei wird untersucht, ob das vom Lesegerät vorgegebene Rechtecksignal entlang der gesamten Übertragungskette wiedererkennbar bleibt. Insbesondere soll gezeigt werden, dass sich die Ein- und Ausschaltvorgänge des HF-Trägers am Tag nach der Demodulation erneut als niederfrequenter Rechteckverlauf darstellen lassen.

6.3 Messergebnis

In Abb. 15 ist auf CH1 das Steuerungssignal der Modulation zu erkennen. Auf CH2 ist das Signal am Ausgang des NE555 zu sehen. Wie zu erwarten wird je nach Status des Funktionsgenerators das Rechtecksignal des NE555 aktiviert oder deaktiviert und erzeugt dann eine Hüllkurve von 495 Hz .

Die Wirkung auf das HF-Signal des Lesegeräts ist in Abb. 16 erkennbar. Die Trägerschwingung ist nur während der High-Phasen des Steuersignals vorhanden. Dadurch entsteht die Amplitudenumtastung des Sendesignals. In Abb. 17 ist das auf den Tag übertragene Signal dargestellt. Das modulierte Trägersignal wird über die induktive Kopplung auf den Resonanzkreis des Tags übertragen und liegt dort mit kleinerer Amplitude, aber gleichem zeitlichem Verlauf vor.

Besonders deutlich wird das Ergebnis in Abb. 18. Nach der Gleichrichtung und Glättung am Tag wird aus dem amplitudenmodulierten HF-Signal wieder ein niederfrequenter Spannungsverlauf. Dieser folgt dem ursprünglichen Rechtecksignal des Lesegeräts und bestätigt damit die erfolgreiche ASK-Übertragung vom Lesegerät zum Tag.

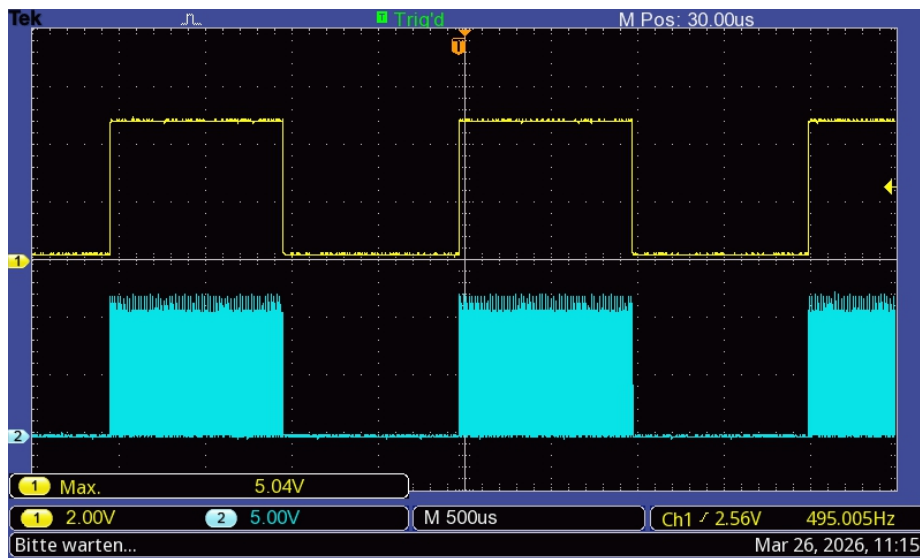


Abbildung 15: Steuersignal des NE555 für die ASK-Modulation

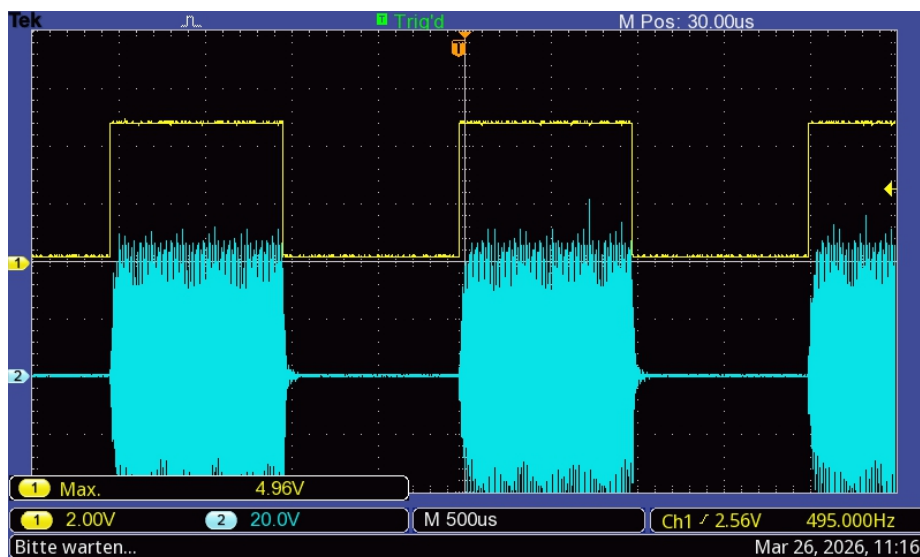


Abbildung 16: ASK-moduliertes Signal auf der Primärseite des Lesegeräts

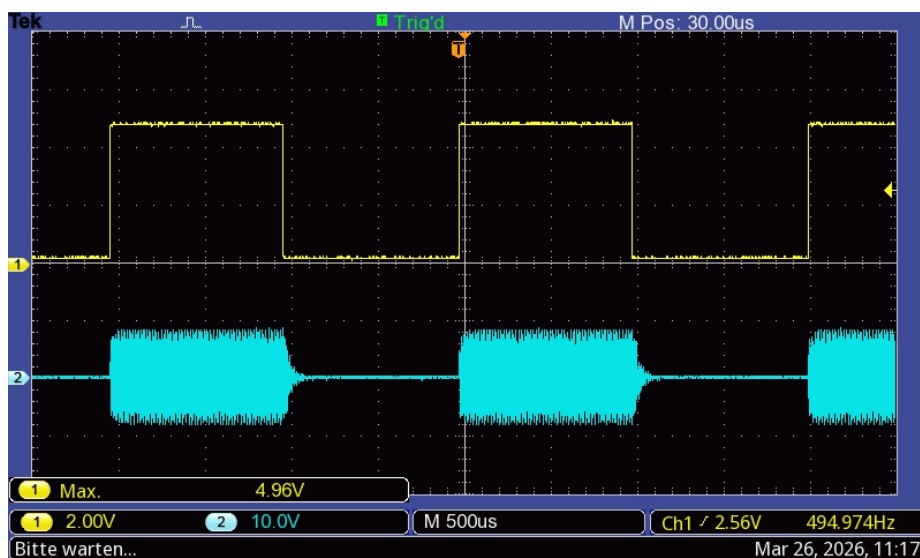


Abbildung 17: Am Tag eingekoppeltes ASK-Signal

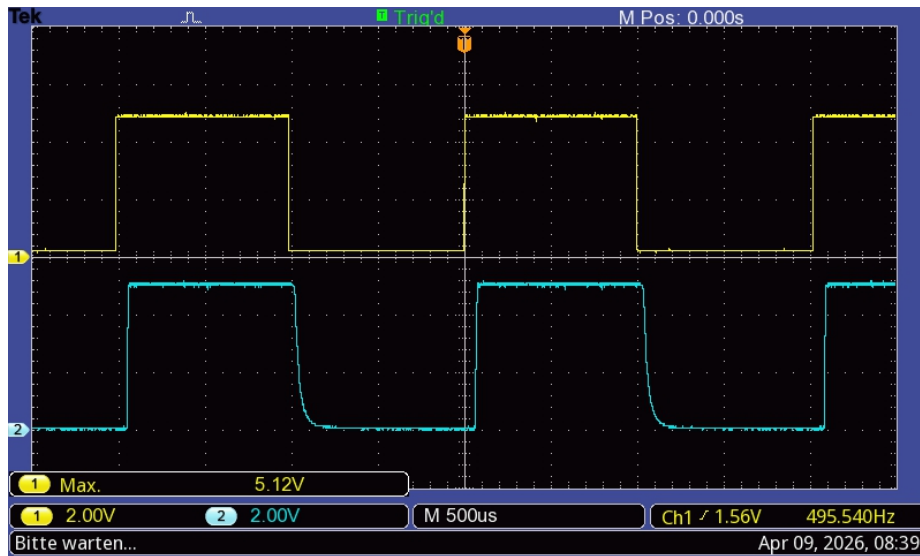


Abbildung 18: Demoduliertes Ausgangssignal am Tag

6.4 Interpretation

Die Messung zeigt, dass das Lesegerät Informationen über ASK erfolgreich zum Tag übertragen kann. Das Rechtecksignal des NE555 ist der HF-Träger, wodurch auf der Primärseite ein getastetes Sendesignal entsteht. Dieses wird über die magnetische Kopplung auf den Tag übertragen.

Am Tag kann das Signal nach der Hüllkurvenbildung wieder als niederfrequenter Verlauf erkannt werden. Damit ist nachgewiesen, dass die Informationsübertragung vom Lesegerät zum Tag funktioniert und sich das Modulationssignal am Empfänger wiedergewinnen lässt.

7 Schaltungserweiterung mit ESP32

Nachdem die Signalübertragung zwischen Lesegerät und Tag grundlegend gezeigt wurde, wird der Aufbau im nächsten Schritt um zwei ESP32 erweitert. Dabei geht es in diesem Kapitel noch nicht um den genauen Programmablauf, sondern nur um die notwendige Erweiterung der bestehenden Schaltungen.

Ein ESP32 wird beim Lesegerät platziert, der zweite ESP32 befindet sich auf der Tag-Seite. Dadurch sollen die bisher getrennt aufgebauten Modulations- und Demodulationsschaltungen später mit digitalen Signalen angesteuert und ausgewertet werden können.

7.1 Erweiterung des Lesegeräts

Auf der Seite des Lesegeräts wird der ESP32 als Steuer- und Auswerteeinheit vorgesehen. Sein digitales Ausgangssignal wird zur Ansteuerung der ASK-Stufe verwendet. Damit kann der ESP32 später festlegen, wann das Sendesignal aktiv ist und wann es abgeschaltet wird.

Zusätzlich wird ein Eingang für das empfangene beziehungsweise demodulierte Signal des Tags benötigt. Dieses Signal wird vom Lesegerät aus der Lastmodulation des Tags gewonnen und anschließend dem ESP32 zugeführt.

Für die Anzeige der Leitungsaktivität werden zwei getrennte LED-Ausgänge eingeplant:

- ein Ausgang für die TX-Aktivität des Lesegeräts,
- ein Ausgang für die RX-Aktivität des Lesegeräts.

Diese LED-Anzeigen sollen möglichst nahe an den tatsächlichen Signalen liegen. Sie dienen daher nicht als frei programmierte Statusanzeige, sondern als sichtbare Kontrolle, ob auf der jeweiligen Leitung Aktivität vorhanden ist.

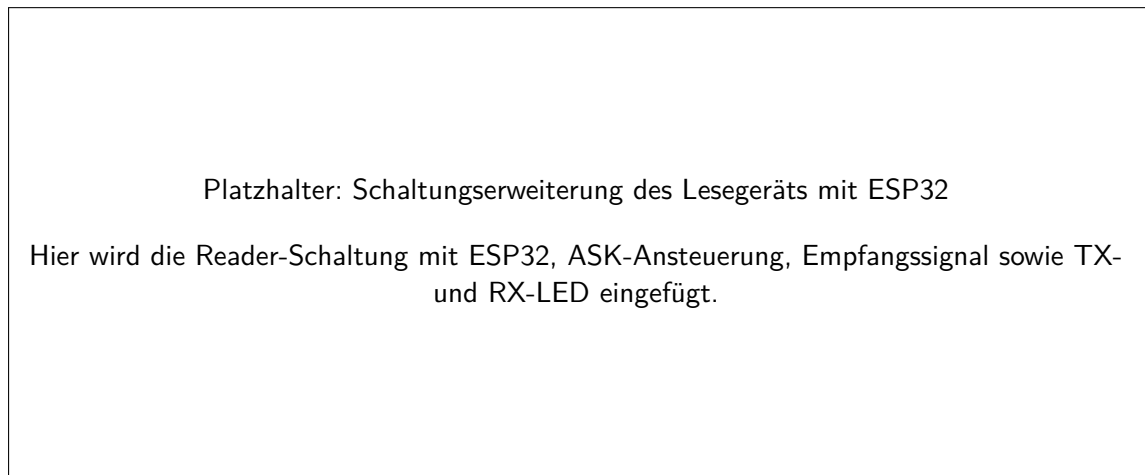


Abbildung 19: Geplante Schaltungserweiterung des Lesegeräts

7.2 Erweiterung des Tags

Auf der Tag-Seite wird ebenfalls ein ESP32 in die Schaltung eingebunden. Er soll später die Modulationsstufe des Tags ansteuern und das vom Lesegerät kommende Signal auswerten. Da der Tag im eigentlichen Versuch vom Lesegerät versorgt werden soll, muss die Versorgung des ESP32 in die Tag-Schaltung integriert werden. Wichtig ist dabei, dass der ESP32 auf der Tag-Seite erst dann aktiv wird, wenn die notwendige Versorgungsspannung vorhanden ist. Die Schaltung muss deshalb so aufgebaut werden, dass der Mikrocontroller, die Modulationsstufe und die Empfangsauswertung eine gemeinsame und stabile Versorgung erhalten. Auch beim Tag werden zwei LED-Ausgänge vorgesehen:

- ein Ausgang für die TX-Aktivität des Tags,
- ein Ausgang für die RX-Aktivität des Tags.

Die LED-Anzeige soll auch hier möglichst signalnah erfolgen. Ein kurzes Aufleuchten soll aus der tatsächlichen Start- oder Leitungsaktivität entstehen und nicht durch eine künstliche Blinkroutine erzeugt werden.

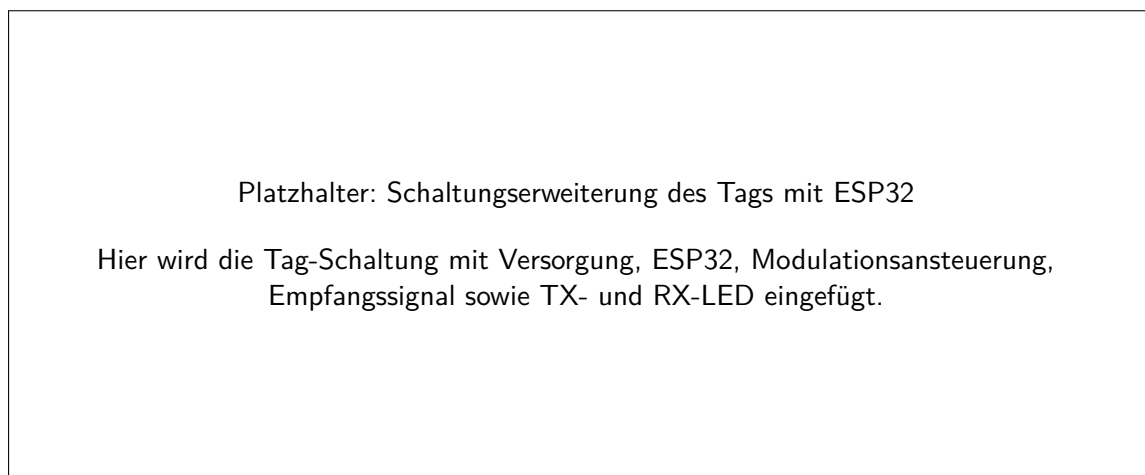


Abbildung 20: Geplante Schaltungserweiterung des Tags

7.3 Signal- und Versorgungsschnittstellen

Durch die Erweiterung entstehen auf beiden Seiten mehrere Schnittstellen zwischen analoger Schaltung und Mikrocontroller. Die wichtigsten Verbindungen sind die digitalen TX- und RX-Signale, die Ansteuerung der Modulationsstufe, das demodulierte Empfangssignal sowie die Versorgung des Tag-ESP32.

Bei der weiteren Umsetzung muss darauf geachtet werden, dass die Pegel zum ESP32 passen. Die GPIOs des ESP32 arbeiten mit 3,3 V und dürfen nicht direkt mit höheren Spannungen belastet werden. Falls an

einer Stelle größere Spannungen auftreten, ist eine Anpassung durch Spannungsteiler, Transistorstufe oder Schutzbeschaltung notwendig.

Die genaue Funktion der beiden ESP32, der Kommunikationsablauf und der experimentelle Testaufbau werden im folgenden Kapitel beschrieben.

8 ESP32-Kommunikation und experimenteller Aufbau

Nach der Schaltungserweiterung wird festgelegt, welche Aufgaben die beiden ESP32 übernehmen sollen. Dazu werden zwei Programme vorgesehen: eines für das Lesegerät und eines für den Tag.

8.1 Aufgabe der beiden ESP32

Der ESP32 beim Lesegerät arbeitet als `esp-lesegeraet`. Er soll das digitale Sendesignal für die ASK-Modulation erzeugen und anschließend die Antwort des Tags empfangen. Das empfangene Byte wird im Serial Monitor ausgegeben. Danach sendet das Lesegerät wieder ein eigenes Byte zurück.

Der ESP32 beim Tag arbeitet als `esp-tag`. Sobald der Tag versorgt wird, startet dieser ESP32. Danach soll er ein erstes Byte an das Lesegerät senden, auf die Antwort warten und anschließend im Wechselbetrieb weiter kommunizieren.

8.2 Geplante UART-Kommunikation

Für die Datenübertragung wird eine UART-Verbindung mit 1200 *Baud* und 8-N-1 vorgesehen. Die niedrige Baudrate ist für den Versuchsaufbau sinnvoll, weil die Modulations- und Demodulationsschaltungen dadurch mehr Zeit haben, die einzelnen Signalzustände sauber abzubilden.

Das Sendesignal des Lesegeräts wird dabei als ASK-Signal interpretiert. Ist TX logisch High, dann ist das Sendesignal aktiv. Ist TX logisch Low, dann ist das Sendesignal aus. Der Tag empfängt dieses Signal und sendet anschließend über seine Modulationsstufe zurück.

8.3 Vorversuch ohne vollständige RFID-Schaltung

Bevor die ESP32 mit der vollständigen Tag- und Lesegerät-Schaltung verbunden werden, wurde die Kommunikation zuerst ohne die HF- beziehungsweise RFID-Schaltung getestet. Dazu wurden die beiden ESP32 direkt miteinander verbunden. Der TX-Ausgang des einen ESP32 wurde mit dem RX-Eingang des anderen ESP32 verbunden und umgekehrt.

Dieser direkte Vorversuch ist wichtig, weil damit die Software und die UART-Kommunikation unabhängig von der analogen Modulationsstrecke geprüft werden können. Wenn die Daten direkt zwischen den beiden ESP32 korrekt übertragen werden, kann ein späterer Fehler leichter der Modulationsschaltung, der Demodulation oder der Kopplung zwischen den Spulen zugeordnet werden.

8.4 Geplanter Ablauf

Der Ablauf beginnt damit, dass sich der Tag dem Lesegerät nähert und dadurch versorgt wird. Nach dem Einschalten startet der ESP32 des Tags und sendet sofort ein erstes Byte an das Lesegerät. Das Lesegerät empfängt dieses Byte, gibt den Wert im Serial Monitor aus und sendet anschließend ein eigenes Byte zurück. Danach soll ein dauerhafter Wechselbetrieb entstehen. Tag und Lesegerät senden sich jeweils ein Byte und warten anschließend auf die Antwort der Gegenseite. Zwischen den einzelnen Übertragungen ist ein Abstand von ungefähr 3 s vorgesehen. Dieser Ablauf läuft so lange weiter, bis die Versorgung des Tags wieder wegfällt.

8.5 Hinweise zur Software

Die Programme sollen im Arduino-Framework für den ESP32 erstellt werden. Die Pinbelegung wird im Code übersichtlich am Anfang angegeben. Zusätzlich soll der Tag-ESP32 seine CPU- beziehungsweise Taktfrequenz direkt nach dem Start so weit wie praktikabel reduzieren, damit die Leistungsaufnahme auf der Tag-Seite kleiner wird.

Die TX- und RX-LEDs sollen nicht durch zusätzliche Blinkprogramme simuliert werden. Falls ein sichtbares Aufleuchten nicht direkt durch die Leitung möglich ist, wird entweder eine einfache externe Beschaltung oder eine minimale Flankenerkennung im ESP32 verwendet.